
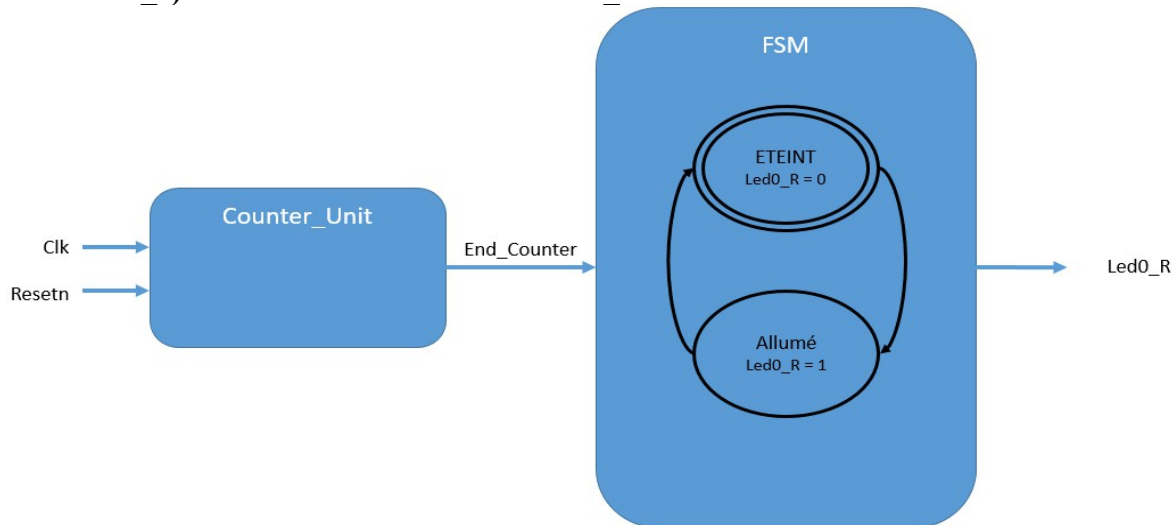


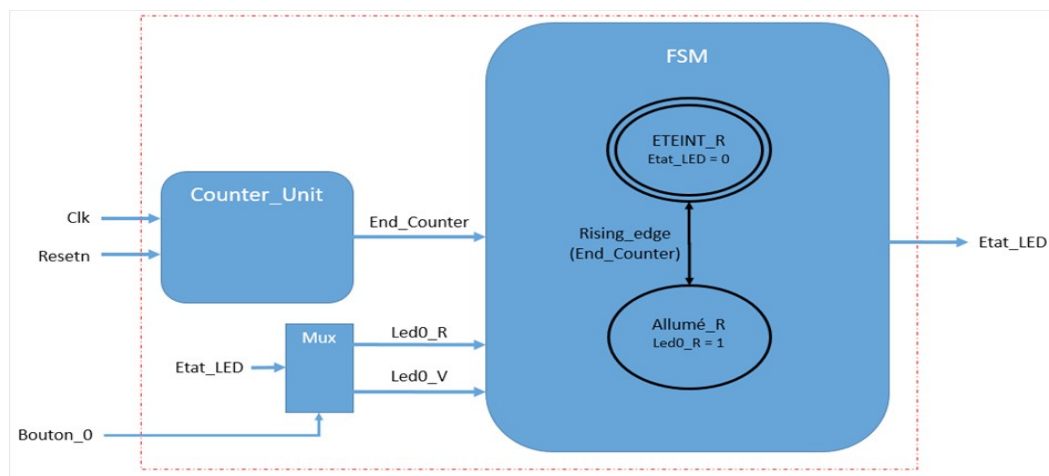1. Créez une architecture RTL permettant de faire clignoter une LED (par exemple la led0\_r) en utilisant le module Counter\_unit du TP2 et une machine à état



2. Modifiez votre architecture pour piloter une LED rouge et une LED verte. Lorsque le bouton\_0 est appuyé, la LED verte est allumée, sinon la LED rouge est allumée.



3. Rédigez le code VHDL de votre architecture.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity Tp4_FSM is
    port (
        clk      : in std_logic;
        resetn    : in std_logic;
        Bouton_0  : in std_logic;
        LED_0     : out std_logic_vector (1 downto 0)
    );
end Tp4_FSM;

architecture behavioral of Tp4_FSM is

    type state is (Etat_Eteint, Etat_Allume);

    signal current_state : state; --etat dans lequel on se trouve actuellement
    signal next_state   : state; --etat dans lequel on passera au prochain coup d'horloge

    signal End_Counter : std_logic;
    signal LED_Commande : std_logic := '1';
    signal S_LED_0 : std_logic_vector (1 downto 0) := "00";

    -- Composant Counter_Unit
    component Counter_unit
    port (
        clk      : in std_logic;
        resetn    : in std_logic;
        End_Counter : out std_logic
    );
end component;

begin
    --Affectation des signaux du testbench avec ceux de l'entite a tester
    Compteur : Counter_unit
    port map (
        clk => clk,
        resetn => resetn,
        End_Counter => End_Counter
    );

    -- Gestion du reset
    process(clk, resetn, END_Counter)
    begin
        if(resetn = '1') then
            current_state <= Etat_Eteint;
        elsif(rising_edge(END_Counter)) then
            current_state <= next_state;
        end if;
    end process;

    -- processe de la machine d'états
    process(current_state, next_state) -- Liste des signaux de sensibilité du processe
    begin
        case current_state is
            -- à remplir
            when Etat_Eteint =>
                LED_Commande <= '0';
                next_state <= Etat_Allume;

            -- à remplir
            when Etat_Allume =>
                LED_Commande <= '1';
                next_state <= Etat_Eteint;

        end case;
    end process;

    -- Gestion de la couleur en fonction de l'état du bouton.
    S_LED_0 <= "01" when (LED_Commande = '1' and Bouton_0 <= '0')
    else "10" when (LED_Commande = '1' and Bouton_0 <= '1')
    else "00";

    LED_0 <= S_LED_0;
end behavioral;

```

4. Réalisez une simulation en rédigeant un testbench. Que se passe-t-il si le bouton est pressé pendant plus d'un cycle d'horloge ?

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity tb_TP4_Fsm is
end tb_TP4_Fsm;

architecture behavioral of tb_TP4_Fsm is

    signal resetn      : std_logic := '1';
    signal clk          : std_logic := '0';
    signal Bouton_0     : std_logic := '0';
    signal LED_0        : std_logic_vector (1 downto 0) := "00";

    -- Les constantes suivantes permettent de definir la frequence de l'horloge
    constant hp : time := 5 ns;      --demi periode de 5ns
    constant period : time := 2*hp;  --periode de 10ns, soit une frequence de 100Hz

    component Tp4_Fsm
    port (
        clk          : in std_logic;
        resetn       : in std_logic;
        Bouton_0     : in std_logic;
        LED_0 : out std_logic_vector (1 downto 0)
    );
    end component;

    begin
    dut: Tp4_Fsm
        port map (
            clk => clk,
            resetn => resetn,
            Bouton_0 => Bouton_0,
            LED_0 => LED_0
        );


    process
    begin

        for i in 1 to 5000 loop
            clk <= not clk;
            wait for hp;
            if(i>0 and i<200) then
                resetn <= '1';
                Bouton_0 <= '0';
            elsif (i>=200 and i<1300) then
                resetn <= '0';
                Bouton_0 <= '0';
            elsif (i>=1300 and i<2000) then
                resetn <= '0';
                Bouton_0 <= '1';
            elsif (i>=2000 and i<2400) then
                resetn <= '0';
                Bouton_0 <= '0';
            else
                resetn <= '1';
            end if;
        end loop;

    end process;

end behavioral;

```

 

On peut voir que lorsque le reset est actif, On reste à l'état éteint. Ensuite tous les front montants de End\_counter on passe bien de l'état allumé à l'état éteint. Lorsqu'on appuie sur le bouton la led, change de couleur on peut voir qu'on passe du rouge au vert. On peut voir tous les changements grâce à Led\_0. Lorsque LED\_0 est à 0, led éteinte. Lorsque LED\_0 est à 1, led rouge. Lorsque LED\_0 est à 2, led verte. Lorsque l'on reste appuyer sur le bouton pendant plusieurs cycles la led clignote plusieurs fois en vert.


### 5. Que faudrait-il faire pour que la LED ne clignote en vert qu'une seule fois même si le bouton est maintenu ?

On change notre condition, au lieu de mettre lorsque bouton est à 1 on est vert. Il faut mettre lorsque l'on a front montant de bouton qu'on est vert sinon rouge. On a donc :


```
-- Gestion de la couleur en fonction de l'état du bouton.
S_LED_0 <= "01" when (LED_Commande = '1' and Bouton_0 <= '0')
           else "10" when (LED_Commande = '1' and rising_edge(Bouton_0))
           else "01" when (LED_Commande = '1' and Bouton_0 <= '1')
           else "00";
```

```
LED_0 <= S_LED_0;
```

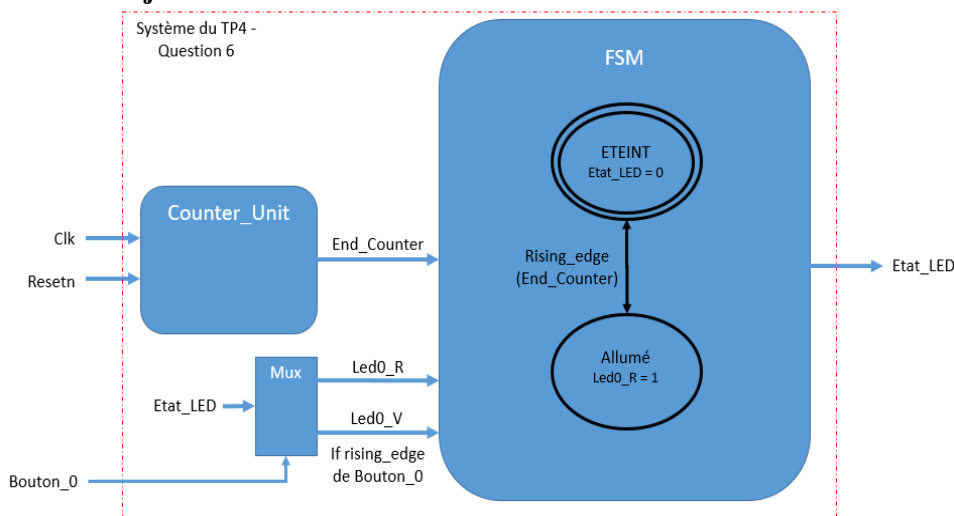
### 6. Ajoutez cette solution à votre architecture RTL


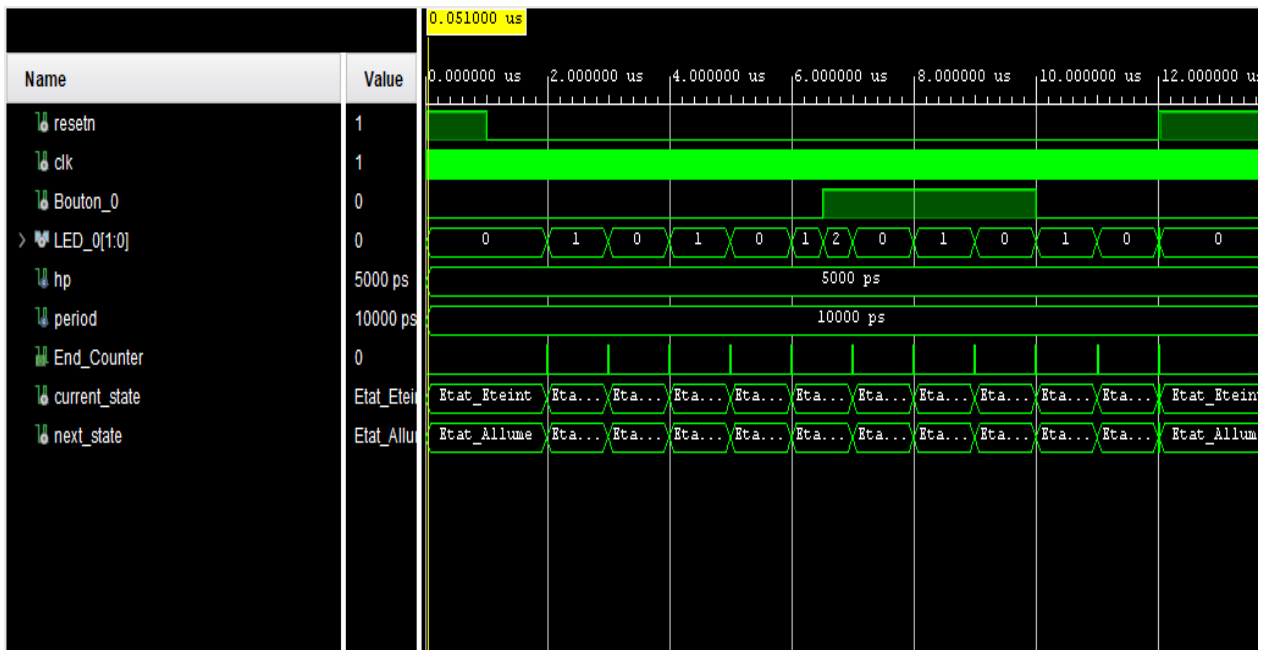
### 7. Mettez à jour votre code VHDL et vérifiez votre résultat à la simulation.




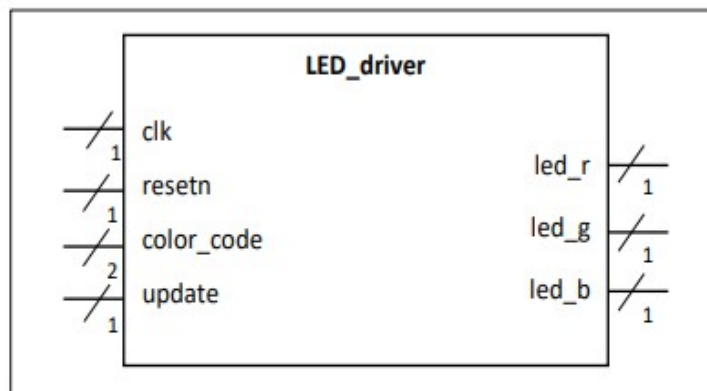8. Créez un module de pilotage d'une LED RGB en RTL. Ce dernier doit permettre de faire clignoter une LED RGB connectée en sortie d'une couleur définie par un code couleur donné en entrée. Le changement de couleur de la LED RGB n'a lieu que si un signal *update* est reçu.



A titre d'exemple voici une table mettant en relation un code couleur avec une couleur de la LED RGB :

Code couleur	Couleur de la LED RGB
01	Rouge
10	Verte
11	Bleue
00	Eteinte

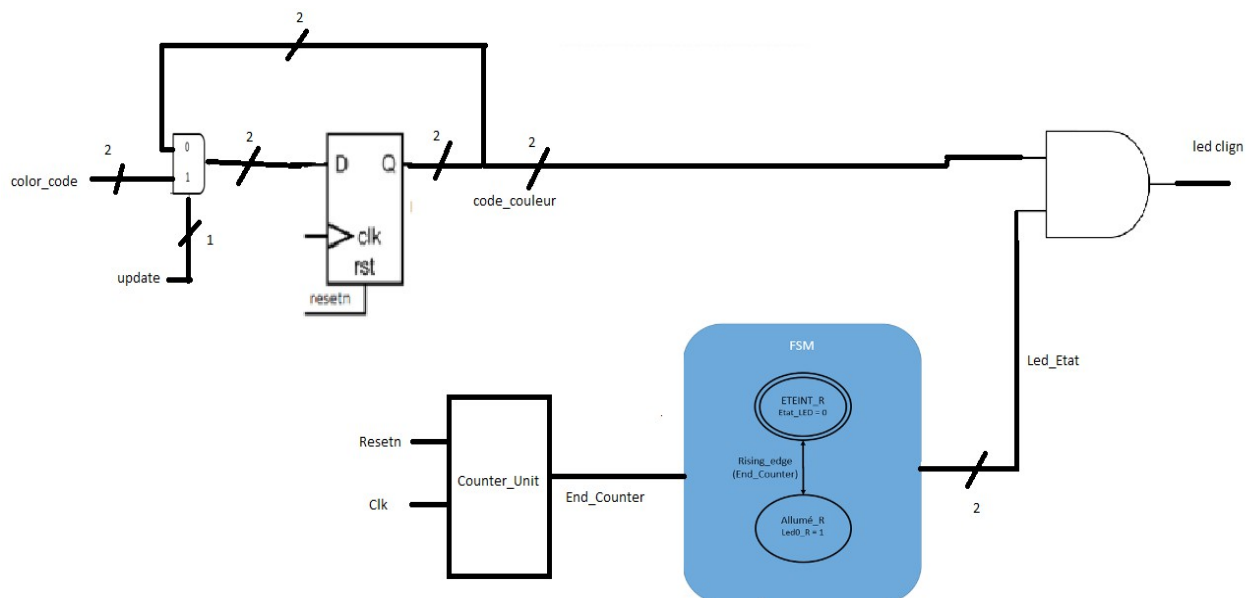

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity LedDriver is
  port (
    clk      : in std_logic;
    resetn   : in std_logic;
    Color_Code : in std_logic_vector (1 downto 0);
    Update    : in std_logic;
    LED_Output : out std_logic_vector (2 downto 0)
  );
end LedDriver;

architecture behavioral of LedDriver is

  -- Lié à la machine d'état.
  type state is (Etat_Eteint, Etat_Allume);
  signal current_state : state; -- Etat dans lequel on se trouve actuellement
  signal next_state : state; -- Etat dans lequel on passera au prochain coup d'horloge
  signal LED_Commande_Fsm : std_logic_vector (2 downto 0); -- Signal indiquant le status de notre FSM (Leds ON ou Leds OFF)

  -- Lié au Compteur.
  signal End_Counter : std_logic;

  -- Signaux interne
  signal S_LED_Output : std_logic_vector (2 downto 0);
  signal Code_Couleur : std_logic_vector (2 downto 0); -- Signal de sortie du multiplexeur vers la bascule
  signal Data_Code_Couleur : std_logic_vector (2 downto 0); -- Signal de sortie de la bascule

  -- Composant Counter_Unit
  component Counter_unit
    port (
      clk      : in std_logic;
      resetn   : in std_logic;
      End_Counter : out std_logic
    );
  end component;

end architecture;

```

```

begin
--Affectation des signaux du testbench avec ceux de l'entité à tester
Compteur : Counter_unit
port map (
    clk => clk,
    reseta => reseta,
    End_Counter => End_Counter
);

-- ***** Gestion du reset ***** --
process(reseta, clk)
begin
    if(reseta = '1') then
        -- Lors du reset on réinitialise la machine d'état.
        current_state <= Etat_Eteint;
    elsif(rising_edge(clk)) then
        -- On change d'état à chaque front montant de End_Counter.
        current_state <= next_state;
    end if;
end process;
-- ***** Fin du reset ***** --

-- ***** Début de processe de la Machine d'états ***** --
process(current_state, next_state, END_Counter) -- Liste des signaux de sensibilité du processe
begin
    case current_state is
        -- L'indicateur Led_Commande passe à 0.
        when Etat_Eteint =>
            LED_Commande_Fsm <= "000";
            if(rising_edge(END_Counter)) then
                next_state <= Etat_Allume;
            end if;

        -- L'indicateur Led_Commande passe à 1.
        when Etat_Allume =>
            LED_Commande_Fsm <= "111";
            if(rising_edge(END_Counter)) then
                next_state <= Etat_Eteint;
            end if;

    end case;
end process;
-- ***** FIN de processe de la Machine d'états ***** --


-- ***** Début de processe de la gestion du Code Couleur ***** --
process(reseta, clk)
begin
    if(reseta = '1') then
        -- Lors du reset on réinitialise les signaux lié au Code Couleur.
        Data_Code_Couleur <= "000";
    elsif(rising_edge(clk)) then
        -- On change d'état à chaque front montant de End_Counter.
        if(update = '1') then
            Data_Code_Couleur <= Code_Couleur;
        else
            Data_Code_Couleur <= Data_Code_Couleur;
        end if;
    end if;
end process;
-- ***** Fin de processe de la gestion du Code Couleur ***** --

-- ***** Partie combinatoire de la gestion du Code Couleur ***** --
Code_Couleur <= "000" when (Color_Code = "00")
else "001" when (Color_Code = "01")
else "010" when (Color_Code = "10")
else "100" when (Color_Code = "11")
else "000";
-- ***** Fin combinatoire de la gestion du Code Couleur ***** --

-- ***** Partie Combinatoire entre Fsm et Code Couleur ***** --
LED_Output <= Data_Code_Couleur and LED_Commande_Fsm;
-- Signal de sortie prends le signal interne.
--LED_Output <= S_LED_Output;
-- ***** Fin Combinatoire entre Fsm et Code Couleur ***** --
end behavioral;

```

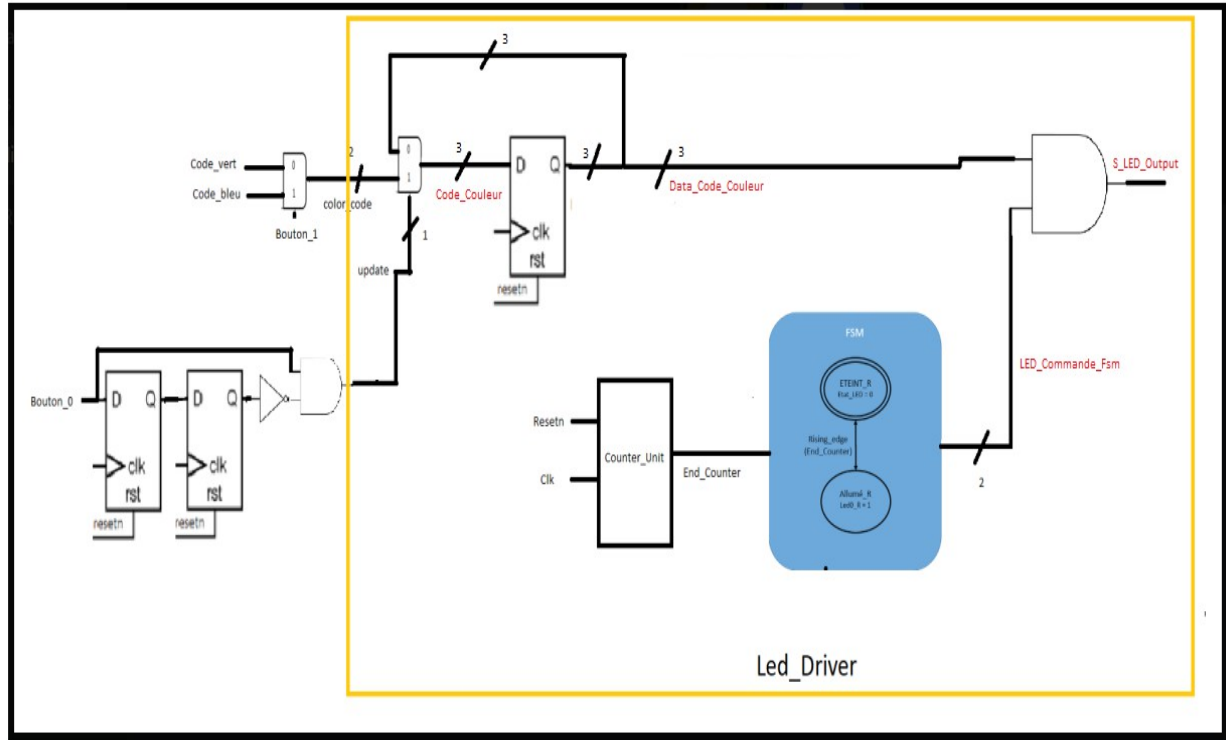9. Ajouter la logique nécessaire pour piloter les entrées/sorties de votre module. - Le signal update doit recevoir 1 uniquement lorsque le bouton \_0 vient d'être appuyé, maintenir le bouton enfoncé ne doit pas maintenir le signal update à 1 - Le signal color\_code doit recevoir soit le code couleur « vert » si le bouton\_1 est pressé, il doit recevoir le code couleur « bleu » sinon - Les LED R, G et B sont connectées avec les couleurs respectives de la LED\_0



10. Ecrivez le code VHDL correspondant à votre architecture.



```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity PilotageLED_Avec_Module_LedDriver is
    port (
        clk          : in std_logic;
        resetn       : in std_logic;
        Bouton_Color_Code : in std_logic;
        Buton_Update  : in std_logic;
        LED_Output    : out std_logic_vector (2 downto 0)
    );
end PilotageLED_Avec_Module_LedDriver;

architecture behavioral of PilotageLED_Avec_Module_LedDriver is

    signal Color_Code : std_logic_vector (1 downto 0);
    signal Update      : std_logic;

    -- Signaux pour la gestion du Bouton_0
    signal Update_Registre1 : std_logic;
    signal Update_Registre2 : std_logic;

    -- Signaux la gestion des Codes Couleurs
    signal Code_Rouge : std_logic_vector (1 downto 0) := "01";
    signal Code_Vert  : std_logic_vector (1 downto 0) := "10";
    signal Code_Bleu  : std_logic_vector (1 downto 0) := "11";
    signal Code_Eteint : std_logic_vector (1 downto 0) := "00";

    -- Composant LedDriver
    component LedDriver
        port (
            clk          : in std_logic;
            resetn       : in std_logic;
            Color_Code   : in std_logic_vector (1 downto 0);
            Update        : in std_logic;
            LED_Output    : out std_logic_vector (2 downto 0)
        );
    end component;

begin
    --Affectation des signaux du testbench avec ceux de l'entite a tester
    Competeur : LedDriver
        port map (
            clk => clk,
            resetn => resetn,
            Color_Code => Color_Code,
            Update => Update,
            LED_Output => LED_Output
        );

    -- ** Début de processe Gestion du signal Update ** --
    process(resetn, clk)
    begin
        if(resetn = '1') then
            -- On réinitialise les registres
            Update_Registre1 <= '0';
            Update_Registre2 <= '0';
            Color_Code <= Code_Eteint;
        elsif(rising_edge(clk)) then
            Update_Registre1 <= Buton_Update;
            Update_Registre2 <= Update_Registre1;

            if(Bouton_Color_Code = '0') then
                Color_Code <= Code_Bleu;
            else
                Color_Code <= Code_Vert;
            end if;
        end if;
    end process;

    -- ** Fin de processe Gestion du signal Update ** --
    -- ** Partie combinatoire du processe Gestion du signal Update ** --
    Update <= Buton_Update and not(Update_Registre2);
    -- ** Fin Partie combinatoire du processe Gestion du signal Update ** --

end behavioral;

```

## 11. Ecrivez un testbench pour tester votre design.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity tb_PilotageLED_Avec_Module_LedDriver is
end tb_PilotageLED_Avec_Module_LedDriver;

architecture behavioral of tb_PilotageLED_Avec_Module_LedDriver is

    signal clk          : std_logic := '0';
    signal resetn        : std_logic := '1';
    signal Bouton_Color_Code : std_logic := '0';
    signal Buton_Update   : std_logic := '0';
    signal LED_Output     : std_logic_vector (2 downto 0) := "000";

    -- Les constantes suivantes permette de definir la frequence de l'horloge
    constant hp : time := 5 ns;      --demi periode de 5ns
    constant period : time := 2*hp; --periode de 10ns, soit une frequence de 100Hz

    component PilotageLED_Avec_Module_LedDriver
    port (
        clk          : in std_logic;
        resetn       : in std_logic;
        Bouton_Color_Code : in std_logic;
        Buton_Update  : in std_logic;
        LED_Output    : out std_logic_vector (2 downto 0)
    );
end component;

begin
    dut: PilotageLED_Avec_Module_LedDriver
    port map (
        clk          => clk,
        resetn       => resetn,
        Bouton_Color_Code => Bouton_Color_Code,
        Buton_Update  => Buton_Update,
        LED_Output    => LED_Output
    );

    -- Process Gestion de la Clock
    process
    begin
        clk <= not clk;
        wait for hp;
    end process;
end;
```

```

-- Process Gestion du resetn
process
begin
    wait for 100*period;
    resetn <= '0';
end process;


-- Process Gestion du Bouton_1 : Code Couleur
process
begin
    for i in 1 to 4 loop
        wait for 800*period;
        Bouton_Color_Code <= not Bouton_Color_Code;
    end loop;
end process;

-- Process Gestion du Bouton_0 : Update
process
begin
    for i in 1 to 3 loop
        wait for 1200*period;
        Buton_Update <= not Buton_Update;
    end loop;
end process;

end behavioral;

```

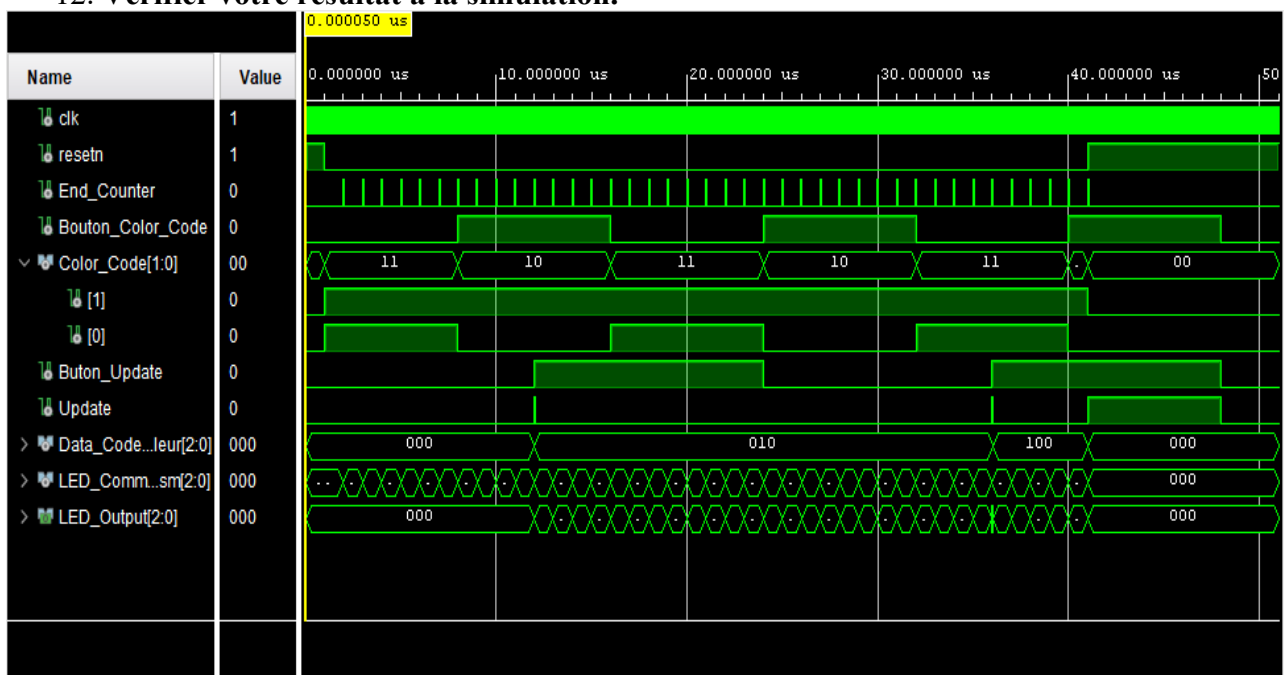
## 12. Vérifier votre résultat à la simulation.



On peut voir que l'on a bien le comportement recherché. Lorsque l'on a un reset actif les leds sont bien éteintes. Lorsque l'on désactive le reset et que le bouton color\_code est actif, on est à vert (« 10 ») et qu'on il est inactif on est à bleu (« 11 ») pour la valeur de color\_code. Ensuite, si le bouton update est actif data\_code\_couleur prend la valeur de code\_color sinon il reste dans son état. Le changement d'état ne se fait que pour un front montant de Update.



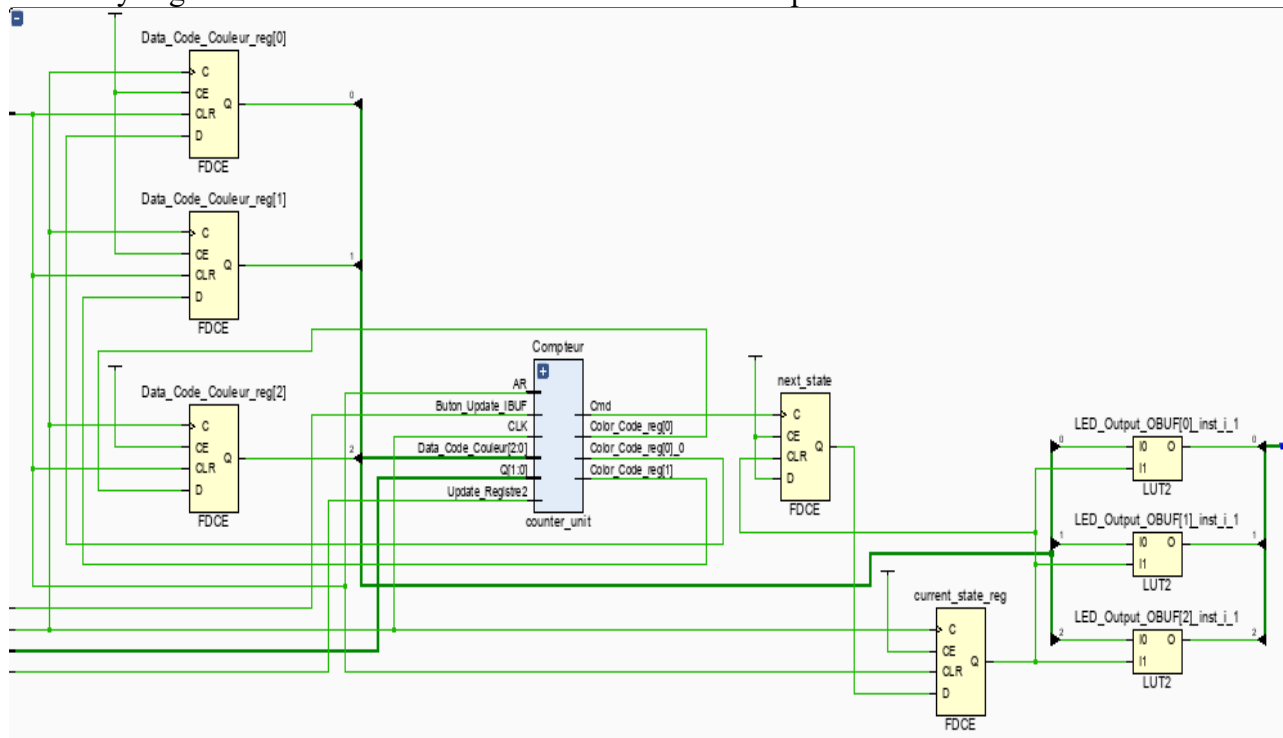On a bien 4 entrées, les deux boutons notre clk et le reset. On peut voir que l'on a bien 4 registres sur le schéma, deux pour la gestion du front montant de update et deux autres pour la gestion du color. Il ya également notre module ledDriver et en sortie on peut voir notre led.



On peut voir ici l'intérieur de notre module LedDriver, on voit bien nos 3 registres pour la gestion de code couleur, notre compteur\_unit et la FSM qui permettent le clignotement des Leds.

Detailed RTL Component Info :

----Registers :

```

3 Bit   Registers := 1
2 Bit   Registers := 1
1 Bit   Registers := 4

```

----Muxes :

```

2 Input  3 Bit   Muxes := 1
5 Input  3 Bit   Muxes := 1
2 Input  2 Bit   Muxes := 1

```

Ici on peut voir nos 3 registres et nos 3 Muxes comme sur notre schéma RTL.

Report Cell Usage:

	Cell	Count
1	BUFG	1
2	CARRY4	7
3	LUT1	1
4	LUT2	3
5	LUT4	1
6	LUT5	4
7	LUT6	35
8	FDCE	36
9	IBUF	4
10	OBUF	3

On peut voir que l'on a 4 entrées et 3 sorties. Il y a également nos 36 registres : 26 registres pour le module counter\_unit, 6 pour le module led\_driver avec la fsm et 4 pour notre dernier projet.

#### 14. Effectuez le placement routage et étudiez les rapports

```
| Design Timing Summary
| -----
```

WNS (ns)	TNS (ns)	TNS Failing Endpoints	TNS Total Endpoints	WHS (ns)	THS (ns)
3.264	0.000	0	31	0.156	0.000

##### Design Timing Summary

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): 3.264 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0.156 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 3.500 ns
Total Negative Slack (TNS): 0,000 ns	Total Hold Slack (THS): 0,000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0,000 ns
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 31	Total Number of Endpoints: 31	Total Number of Endpoints: 36

On peut voir que l'on a pas de slack car TNS et THS sont à zéro. Nous n'avons pas de valeur négative donc pas de métastabilité.

#### Chemin critique :

##### Max Delay Paths

```
Slack (MET) :      3.264ns  (required time - arrival time)
Source:      Compteur/Compteur/D_out_reg[15]/C
              (rising edge-triggered cell FDCE clocked by sys_clk_pin  (rise@0.000ns fall@4.000ns period=8.000ns))
Destination: Compteur/Compteur/D_out_reg[25]/D
              (rising edge-triggered cell FDCE clocked by sys_clk_pin  (rise@0.000ns fall@4.000ns period=8.000ns))
```

On observe que le chemin le plus long est celui du compteur car on passe beaucoup plus de registres.

#### 15. Générez le bitstream et vérifiez que vous avez le comportement attendu sur carte.

Voir la vidéo.