 


Objectif

L'objectif de ce TP est de réaliser une architecture permettant de faire clignoter deux LEDs RGB en rouge, vert et bleu. Le pilotage des LEDs se fera à l'aide de machines à états. Lors de ce TP vous apprendrez à utiliser des paramètres génériques ainsi que des modules.

1. Dans un fichier .vhd, créez un module *Counter_unit* à partir du compteur du TP1. Le module prendra en entrée un signal d'horloge et de resetn, et donnera en sortie le signal *end_counter*. Utilisez un paramètre *generic()* pour définir le nombre de coup d'horloge à compter.



Le code de *Counter_unit* ne sera plus modifié ensuite.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.NUMERIC_STD.ALL;


entity counter_unit is
    generic ( constant Cst : positive := 200000000 );
    port (
        clk          : in std_logic;
        resetn       : in std_logic;
        End_Counter  : out std_logic;
    );
end counter_unit;

architecture behavioral of counter_unit is
    --Declaration des signaux internes
    signal D_out : positive range 0 to Cst ;
    Signal Cmd   : std_logic := '0';

begin
    --Partie sequentielle
    process(clk,resetn)
    begin
        if(resetn = '1') then
            D_out <= 0;
        elsif(rising_edge(clk)) then
            D_out <= D_out + 1 ;
            if (Cmd = '1') then
                D_out <= 0;
            end if;
        end if;
    end process;

    --Partie combinatoire
    Cmd <= '1' when (D_out = Cst-1 )
        else '0';
    End_Counter <= Cmd;
end behavioral;
  
```

-

 

- ```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity tp_fsm is
generic (
 constant Nb_Cycle : positive := 5
);
port (
 clk : in std_logic;
 resetn : in std_logic;
 --a completer
 Output_On_Off : out std_logic
);
end tp_fsm;

architecture behavioral of tp_fsm is

 --type state is (idle, statel, state2); --a modifier avec vos etats

 --signal current_state : state; --etat dans lequel on se trouve actuellement
 --signal next_state : state; --etat dans lequel on passera au prochain coup d'horloge

 signal End_Counter : std_logic;
 --signal D_out_1 : positive range 0 to Nb_Cycle ; -- Pour la synthèse
 signal D_out_1 : positive := 0;
 signal RAZ : std_logic;

 component Counter_unit
 port (
 clk : in std_logic;
 resetn : in std_logic;
 End_Counter : out std_logic
);
end component;

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity tp_fsm is
generic (
 constant Nb_Cycle : positive := 5
);
port (
 clk : in std_logic;
 resetn : in std_logic;
 --a completer
 Output_On_Off : out std_logic
);
end tp_fsm;

architecture behavioral of tp_fsm is

 --type state is (idle, state1, state2); --a modifier avec vos etats

 --signal current_state : state; --etat dans lequel on se trouve actuellement
 --signal next_state : state; --etat dans lequel on passera au prochain coup d'horloge

 signal End_Counter : std_logic;
 --signal D_out_1 : positive range 0 to Nb_Cycle ; -- Pour la synthèse
 signal D_out_1 : positive := 0;
 signal RAZ : std_logic;

 component Counter_unit
 port (
 clk : in std_logic;
 resetn : in std_logic;
 End_Counter : out std_logic
);
end component;

```

```

begin

--Affectation des signaux du testbench avec ceux de l'entite a tester
Compteur : Counter_unit
port map (
 clk => clk,
 resetn => resetn,
 End_Counter => End_Counter
);

process(clk,resetn)
begin
 if(resetn = '1') then
 D_out_1 <= 0;
 --current_state <= idle;
 elsif(rising_edge(clk)) then
 --current_state <= next_state;

 --a completer avec votre compteur de cycles
 if(RAZ = '0') then
 if(End_counter = '1') then
 D_out_1 <= D_out_1 + 1;
 elsif(End_counter = '0') then
 D_out_1 <= D_out_1;
 end if;
 else
 D_out_1 <= 0;
 end if;
 end if;
end process;

--Partie combinatoire
RAZ <= '1' when (D_out_1 = Nb_Cycle-1 and End_Counter = '1')
 else '0';
Output_On_Off <= RAZ;

end behavioral;

```

#### 4. Tester votre architecture avec un testbench.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity tb_tp_fsm is
end tb_tp_fsm;

architecture behavioral of tb_tp_fsm is

 signal resetn : std_logic := '1';
 signal clk : std_logic := '0';
 --a completer
 signal Output_On_Off : std_logic := '0';
 --constant nb_loop : positive := 100;
 signal D_out_1 : positive := 0;

 -- Les constantes suivantes permettent de definir la frequence de l'horloge
 constant hp : time := 5 ns; --demi periode de 5ns
 constant period : time := 2*hp; --periode de 10ns, soit une frequence de 100Hz
 constant Nb_Cycle : positive := 5;
 constant Nb_loop : positive := 350;

 component tp_fsm
 port (
 clk : in std_logic;
 resetn : in std_logic;
 --a completer
 Output_On_Off : out std_logic
);
 end component;

begin
 dut: tp_fsm
 port map (
 clk => clk,
 resetn => resetn,
 --a completer
 Output_On_Off => Output_On_Off
);

```


```

process
begin

 -- Test avec Reset non active
 resetn <= '0';
 for i in 1 to 2 loop
 for i in 1 to nb_loop loop
 clk <= not clk;
 wait for hp;
 if (D_out_1 = Nb_Cycle-1) then
 assert Output_On_Off = '0'
 report "Output_On_Off : test failed, il devrait etre a 0" severity failure;
 end if;
 end loop;
 end loop;

 -- Test avec Reset active
 resetn <= '0';
 for i in 1 to 10 loop
 if (i > 5 and i < 8) then
 resetn <= '1';
 else
 resetn <= '0';
 end if;
 for i in 1 to nb_loop loop
 clk <= not clk;
 wait for hp;
 if (D_out_1 = Nb_Cycle-1) then
 assert Output_On_Off = '1'
 report "Output_On_Off : test failed, il devrait etre a 1" severity failure;
 end if;
 end loop;
 end loop;
end process;
end behavioral;


```

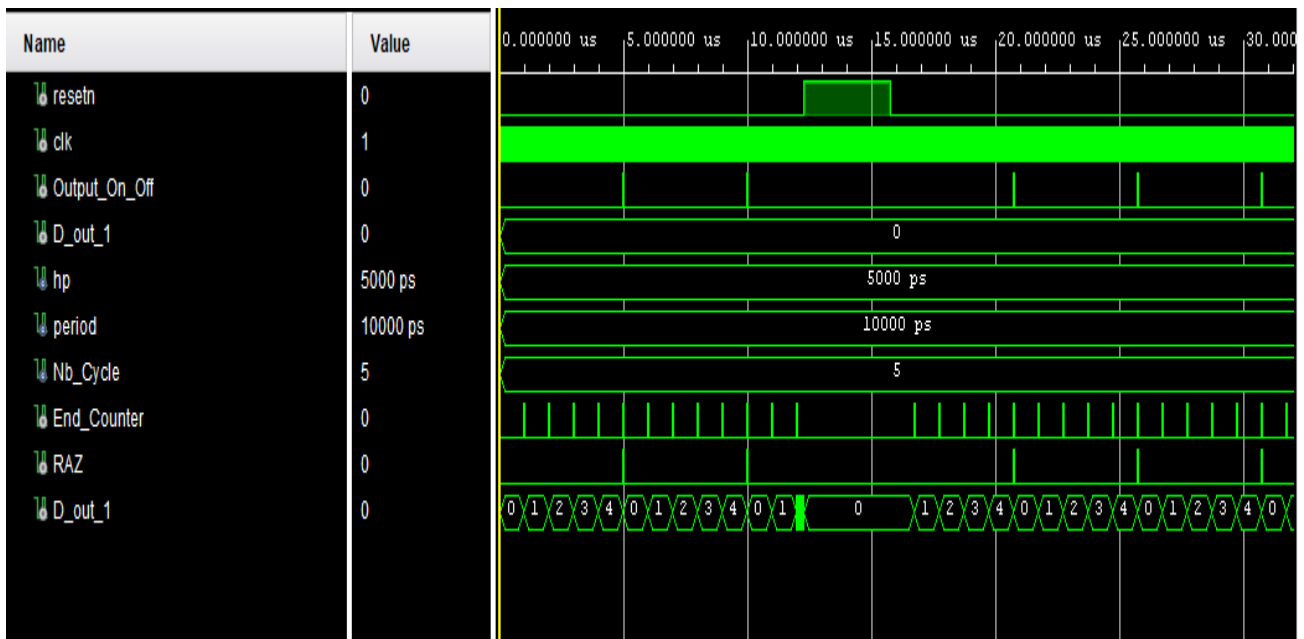

On peut voir que le comportement est respecté. On compte bien les fronts montants de End\_counter et à 5 (Valeur pour la simulation), on a bien une remise à zéro et notre sortie Output\_On\_Off qui se met à un. De plus quand le reset est activé on ne compte plus donc le reset fonctionne.

5. Créez en RTL une machine à états (FSM) permettant de faire clignoter une LED RGB en rouge puis bleu et enfin en vert avant de recommencer le cycle (rouge, bleu, vert, ...). Dans chaque état la LED devra clignoter 3 fois. De plus, si le bouton restart est appuyé, on retourne dans l'état initial quel que soit l'état dans lequel on se situe. L'état initial est l'état dans lequel on se situe au démarrage, on passe à l'état rouge après 3

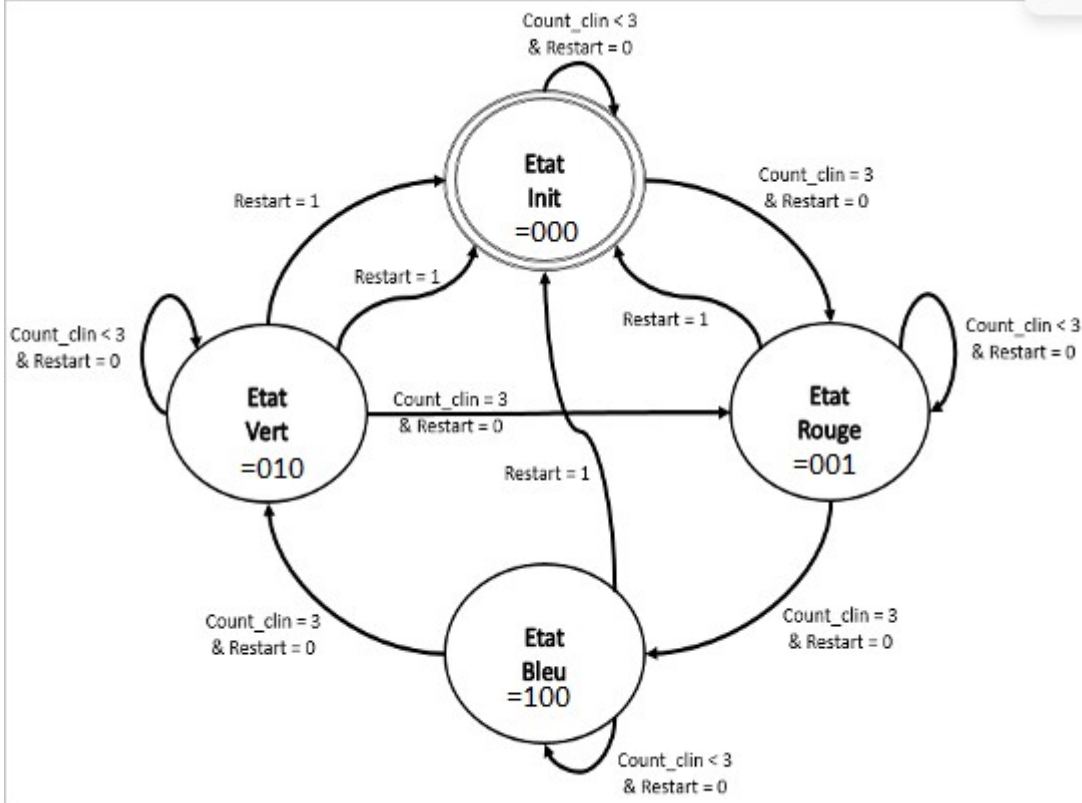**clignotements de la LED en blanc (rouge, vert et bleu actifs en même temps).**



**6. Listez les signaux d'entrée, de sortie et les signaux internes de votre architecture**  
**7.**

Les signaux d'entrée sont :

- Clk : in std\_logic ;
- Resetn : in std\_logic ;
- Restart : in std\_logic ;

- Horloge de notre système
- Reset de notre système
- RAZ de la machine d'état

Les signaux de sortie sont :

- Output\_On\_Off : out std\_logic ;
- LED\_OUT : out std\_logic\_vector (2 downto 0)

- Sortie du compteur de notre Syst.
- LEDs RGB pour la carte CORA

Les signaux internes sont :

- S\_LED\_OUT : std\_logic\_vector (2 downto 0) ;
- Compteur\_clignotement : positive := 0 ;
- Validation\_clignotement : std\_logic ;

- Signal interne pour LED\_OUT
- Comptage du Nb de clignotement
- Permet la validation du chgt d'état

**8. Ajoutez à votre code VHDL les éléments que vous venez de créer**

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity tp_fsm is
 generic (
 --vous pouvez ajouter des parameres generics ici
 constant Nb_Cycle : positive := 3
);
 port (
 clk : in std_logic;
 resetn : in std_logic;
 --a completer
 Restart : in std_logic;
 Output_On_Off : out std_logic;
 LED_OUT : out std_logic_vector(2 downto 0)
);
end tp_fsm;

architecture behavioral of tp_fsm is

 type state is (Etat_Init, Etat_Rouge, Etat_Bleu, Etat_Vert); --a modifier avec vos etats

 signal current_state : state; --etat dans lequel on se trouve actuellement
 signal next_state : state; --etat dans lequel on passera au prochain coup d'horloge

 signal End_Counter : std_logic;
 signal D_out_1 : positive := 0; -- Pour la simulation !!!!
 signal RAZ : std_logic;
 signal S_LED_OUT : std_logic_vector(2 downto 0);
 signal Count_clign : positive := 0;
 signal Validation_Clignotement : std_logic;
 component Counter_unit
 port (
 clk : in std_logic;
 resetn : in std_logic;
 End_Counter : out std_logic
);
 end component;

begin

 --Affectation des signaux du testbench avec ceux de l'entite a tester
 Compteur : Counter_unit
 port map (
 clk => clk,
 resetn => resetn,
 End_Counter => End_Counter
);

```

```

process(clk, resetn, Restart)
begin
 if(resetn = '1' or Restart = '1') then
 Count_clign <= 0;
 current_State <= Etat_Init;
 D_out_1 <= 0;
 elsif(rising_edge(clk)) then

 current_state <= next_state;
 --a completer avec votre compteur de cycles
 if(RAZ = '0') then
 if(End_counter = '1') then
 D_out_1 <= D_out_1 + 1;
 elsif(End_counter = '0') then
 D_out_1 <= D_out_1;
 end if;
 else
 D_out_1 <= 0;
 end if;
 if(D_out_1 = Nb_Cycle-1 and End_Counter = '1') then
 Count_clign <= Count_clign+1;
 -- Validation_Clignotement <= '0';
 else if (Validation_Clignotement = '1') then
 Count_clign <= 0;
 -- Validation_Clignotement <= '1';
 else
 Count_clign <= Count_clign;
 -- Validation_Clignotement <= '0';
 end if;
 end if;
 end if;
end process;

--Partie combinatoire
RAZ <= '1' when (D_out_1 = Nb_Cycle-1 and End_Counter = '1')
 else '0';
Output_On_Off <= RAZ;
LED_OUT<=S_LED_OUT;
Validation_Clignotement <= '1' when (Count_clign = Nb_Cycle*2 and End_Counter = '1')
 else '0';

-- FSM
process(current_state, Restart, Validation_Clignotement, count_clign) --a completer avec vos signaux
begin
 case current_state is
 when Etat_Init =>
 if(Restart = '0') then
 if (Validation_Clignotement = '0') then
 if(Count_clign mod 2 = 0) then
 S_LED_OUT <= "000";
 else
 S_LED_OUT <= "111";
 end if;
 next_state <= Etat_Init;
 else
 next_state <= Etat_Rouge;
 end if;
 else
 next_state <= Etat_Init;
 end if;
 end case;
end process;

```

---

```

when Etat_Rouge =>
 if(Restart = '0') then
 if (Validation_Clignotement = '0') then
 if(Count_clign mod 2 = 0) then
 S_LED_OUT <= "000";
 else
 S_LED_OUT <= "001";
 end if;
 next_state <= Etat_Rouge;
 else
 next_state <= Etat_Bleu;
 end if;
 else
 next_state <= Etat_Init;
 end if;
when Etat_Bleu =>
 if(Restart = '0') then
 if (Validation_Clignotement = '0') then
 if(Count_clign mod 2 = 0) then
 S_LED_OUT <= "000";
 else
 S_LED_OUT <= "100";
 end if;
 next_state <= Etat_Bleu;
 else
 next_state <= Etat_Vert;
 end if;
 else
 next_state <= Etat_Init;
 end if;
when Etat_Vert =>
 if(Restart = '0') then
 if (Validation_Clignotement = '0') then
 if(Count_clign mod 2 = 0) then
 S_LED_OUT <= "000";
 else
 S_LED_OUT <= "010";
 end if;
 next_state <= Etat_Vert;
 else
 next_state <= Etat_Rouge;
 end if;
 else
 next_state <= Etat_Init;
 end if;
When OTHERS =>
 next_state <= Etat_Init;
 S_LED_OUT <= "000";
end case;
end process;
end behavioral;

```

8. Ecrivez un testbench pour tester votre architecture. Vérifiez à la simulation que vous obtenez le résultat attendu.



```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity tb_tp_fsm is
end tb_tp_fsm;

architecture behavioral of tb_tp_fsm is

 signal resetn : std_logic := '1';
 signal clk : std_logic := '0';
 --a completer
 signal Restart : std_logic := '0';
 signal Output_On_Off : std_logic := '0';
 signal LED_OUT : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";

 --constant nb_loop : positive := 100;
 signal D_out_1 : positive := 0;

 -- Les constantes suivantes permette de definir la frequence de l'horloge
 constant hp : time := 5 ns; --demi periode de 5ns
 constant period : time := 2*hp; --periode de 10ns, soit une frequence de 100Hz
 constant Nb_Cycle : positive := 3;
 constant Nb_loop : positive := 250;
 signal Indice : std_logic := '0';

 component tp_fsm
 port (
 clk : in std_logic;
 resetn : in std_logic;
 Restart : in std_logic;
 --a completer
 Output_On_Off : out std_logic;
 LED_OUT : out std_logic_vector(2 downto 0)
);
end component;


begin
 dut: tp_fsm
 port map (
 clk => clk,
 resetn => resetn,
 Restart => Restart,
 --a completer
 Output_On_Off => Output_On_Off,
 LED_OUT => LED_OUT
);

```

```

process
begin
 for i in 1 to 100 loop
 resetn <= '1';
 clk <= not clk;
 wait for hp;
 end loop;
 for i in 1 to 16000 loop
 resetn <= '0';
 restart <= '0';
 clk <= not clk;
 wait for hp;
 end loop;
 for i in 1 to 100 loop
 restart <= '1';
 clk <= not clk;
 wait for hp;
 end loop;
 for i in 1 to 5000 loop
 restart <= '0';
 clk <= not clk;
 wait for hp;
 end loop;
 for i in 1 to 100 loop
 resetn <= '1';
 clk <= not clk;
 wait for hp;
 end loop;
 for i in 1 to 5000 loop
 resetn <= '0';
 clk <= not clk;
 wait for hp;
 end loop;
end process;
end behavioral;

```

 

On peut voir que l'on a bien le fonctionnement attendu, tout d'abords on passe bien de l'état blanc, à l'état rouge, à l'état bleu à l'état vert puis à l'état rouge. Quand on a un reset ou un restart notre compteur se réinitialise et on repasse à l'état initiale. De plus pour chaque état notre compteur compte jusqu'à 6, notre led s'éteint et s'allume (3 fois allumer et 3 fois état) de la couleur souhaitée. On change d'état car notre validation clignotement passe à 1.

9. Exécutez la synthèse et relevez les ressources utilisées (y compris la FSM). Sur la schématique, identifiez où se situe votre compteur de cycle.

On peut voir ci-dessous dans le rapport de synthèse notre machine d'états avec nos 4 états :

| State      | New Encoding | Previous Encoding |
|------------|--------------|-------------------|
| etat_init  | 00           | 00                |
| etat_rouge | 01           | 01                |
| etat_bleu  | 10           | 10                |
| etat_vert  | 11           | 11                |

On peut voir ci-dessous les composants de notre schéma RTL :

## Start RTL Component Statistics

### Detailed RTL Component Info :

#### +---Adders :

|         |       |             |
|---------|-------|-------------|
| 2 Input | 3 Bit | Adders := 1 |
| 2 Input | 2 Bit | Adders := 1 |


#### +---Registers :

|       |                |
|-------|----------------|
| 3 Bit | Registers := 1 |
| 2 Bit | Registers := 1 |


#### +---Muxes :

|         |       |            |
|---------|-------|------------|
| 2 Input | 3 Bit | Muxes := 1 |
| 4 Input | 3 Bit | Muxes := 1 |
| 2 Input | 2 Bit | Muxes := 8 |
| 4 Input | 2 Bit | Muxes := 1 |
| 2 Input | 1 Bit | Muxes := 2 |

## Finished RTL Component Statistics

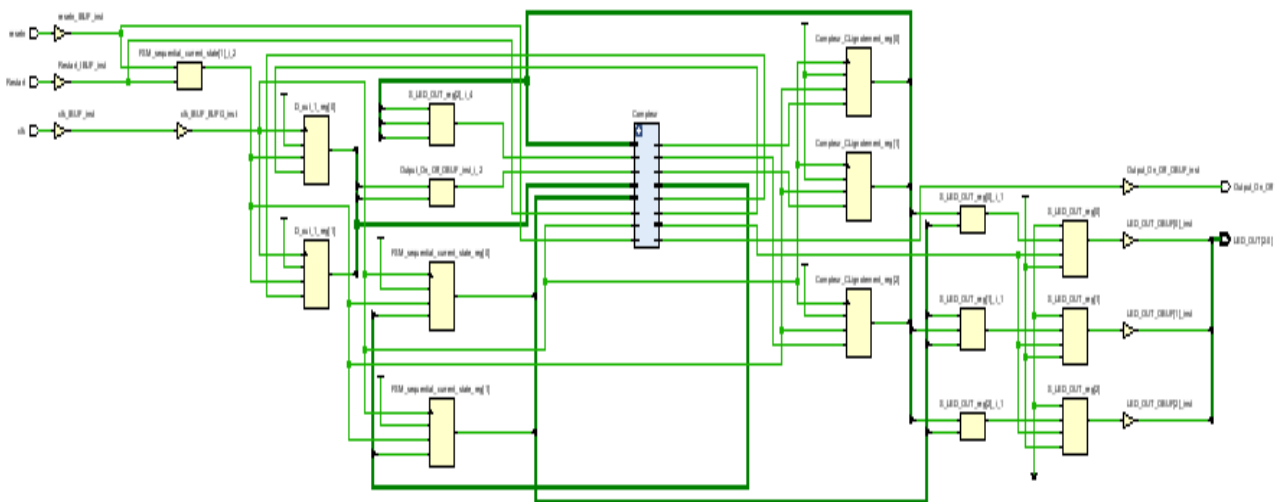

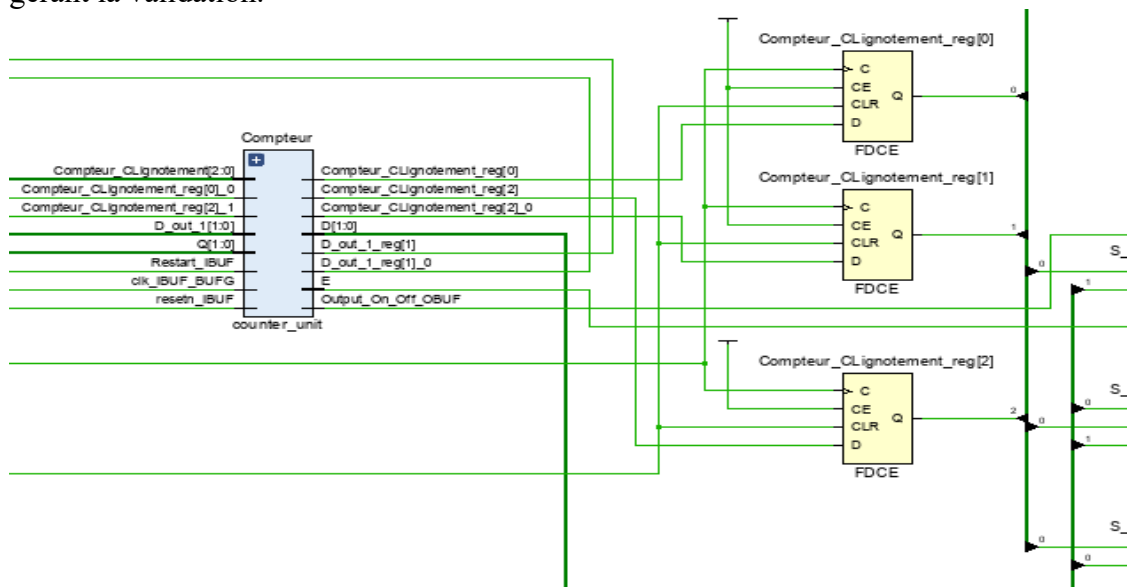On peut voir notre module counter\_unit au centre et sa droite notre compteur de clignotement en gérant la validation.



**10. Modifiez le fichier de contraintes pour connecter vos entrées / sorties du système avec les broches de la carte. Réglez l'horloge pour que sa fréquence soit à 100MHz**

```
RGB LEDs
set_property -dict { PACKAGE_PIN L15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED_OUT[2] }]; #IO_L22N_T3_AD7N_35 Sch=led0_b
set_property -dict { PACKAGE_PIN G17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED_OUT[1] }]; #IO_L16P_T2_35 Sch=led0_g
set_property -dict { PACKAGE_PIN N15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED_OUT[0] }]; #IO_L21P_T3_QS_AD14P_35 Sch=led0_r
#set_property -dict { PACKAGE_PIN G14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led1_b }]; #IO_0_35 Sch=led1_b
#set_property -dict { PACKAGE_PIN L14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led1_g }]; #IO_L22P_T3_AD7P_35 Sch=led1_g
#set_property -dict { PACKAGE_PIN M15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led1_r }]; #IO_L23N_T3_35 Sch=led1_r

Buttons
Sset_property -dict { PACKAGE_PIN D20 IOSTANDARD LVCMOS33 } [resetn]; #IO_L4N_T0_35 Sch=btn[0]
set_property -dict { PACKAGE_PIN D19 IOSTANDARD LVCMOS33 } [Restart]; #IO_L4P_T0_35 Sch=btn[1]

PL System Clock
set_property -dict { PACKAGE_PIN H16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports clk]
create_clock -period 10.000 -name sys_clk pin -waveform {0.000 5.000} -add [get_ports clk]
```

## 11. Lancez l'implémentation puis étudiez le rapport de timing (vérifiez les violations de set up et de hold et identifiez le chemin critique).

```
Design Timing Summary
```

| WNS (ns) | TNS (ns) | TNS Failing Endpoints | TNS Total Endpoints | WHS (ns) | THS (ns) |
|----------|----------|-----------------------|---------------------|----------|----------|
| 2.746    | 0.000    | 0                     | 34                  | 0.267    | 0.000    |

| Setup                                | Hold                             | Pulse Width                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Worst Negative Slack (WNS): 2,746 ns | Worst Hold Slack (WHS): 0,267 ns | Worst Pulse Width Slack (WPWS): 3,500 ns          |
| Total Negative Slack (TNS): 0,000 ns | Total Hold Slack (THS): 0,000 ns | Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0,000 ns |
| Number of Failing Endpoints: 0       | Number of Failing Endpoints: 0   | Number of Failing Endpoints: 0                    |
| Total Number of Endpoints: 34        | Total Number of Endpoints: 34    | Total Number of Endpoints: 35                     |

On peut voir que l'on n'a aucune violation (pas de slack) donc il n'y aura pas de métastabilité car on peut voir qu'aucune valeur n'est dans le négatif pour le THS et dans le TNS.

### Chemin critique :

```
Slack (MET) : 2.746ns (required time - arrival time)
Source: Compteur/D_out_reg[3]/C
 (rising edge-triggered cell FDCE clocked by sys_clk_pin {rise@0.000ns fall@4.000ns period=8.000ns})
Destination: Compteur/D_out_reg[25]/D
 (rising edge-triggered cell FDCE clocked by sys_clk_pin {rise@0.000ns fall@4.000ns period=8.000ns})
```

## 12. Générez le bitstream pour vérifier le système sur carte.

Voir vidéo dans le dossier