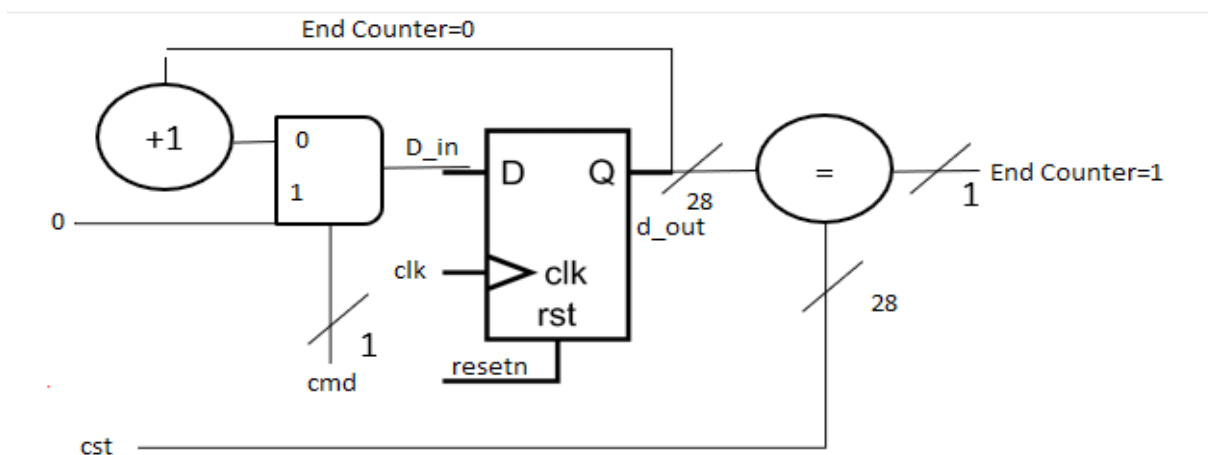



**1. L'horloge du système est fixée à 100MHz. Combien de période faut-il compter pour attendre 2 secondes ? Combien de bits faut-il au minimum pour représenter cette valeur ?**

On sait que l'on a 100 millions d'impulsions par seconde, il suffit de faire :  
 2 secondes x 100 millions d'impulsions par seconde = 200 millions d'impulsions pour attendre 2 secondes. Il faut 200 millions d'impulsions pour attendre les deux secondes.  
 Pour le nombre de bit, il faut :  $\text{Nbr de bit} = \log_2(200 \times 10^6) = 28 \text{ Bits}$ . Il nous faut donc au minimum 28 Bits.

**2. Dessinez le schéma RTL de ce compteur. Si le compteur atteint la valeur calculée précédemment, un signal end\_counter passe à 1, sinon end\_counter vaut 0. N'oubliez pas de mettre sur chaque signal son nombre de bits. Commencez par réaliser une boucle d'incrémentation : +1 à chaque coup d'horloge.**



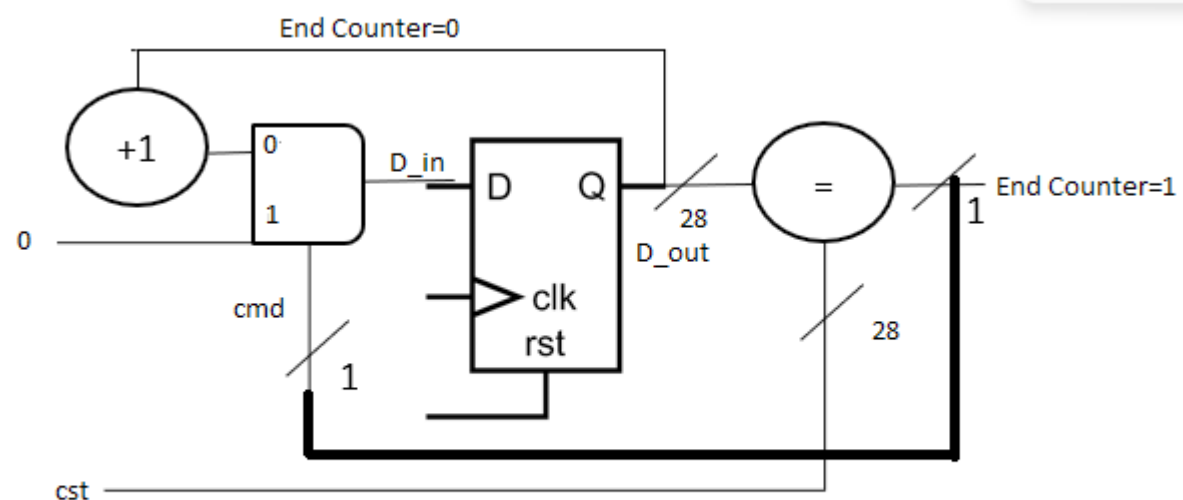**3. Ajoutez une condition pour que le compteur soit remis à 0 lorsqu'il a atteint la valeur souhaitée.**



**4. Listez les signaux d'entrée, de sortie et les signaux internes de votre architecture.**

Entrées : clk, Resetn

Sorties : End\_Counter

Signaux interne : Cst, D\_out, Cmd

**5. Ecrivez à présent le compteur en VHDL en suivant le schéma RTL, faites attention de bien faire correspondre les noms des signaux de votre code VHDL avec ceux de votre schéma RTL.**

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.NUMERIC_STD.ALL;

entity counter_unit is
    port (
        clk      : in std_logic;
        resetn    : in std_logic;
        End_Counter : out std_logic
    );
end counter_unit;

architecture behavioral of counter_unit is

    --Declaration des signaux internes
    constant Cst : positive := 200; --2000000000 --s_TimeOut_2s
    signal D_out : positive := 0; --s_Counter_2s --s_Counter_2s
    Signal Cmd   : std_logic := '0';

begin

    --Partie sequentielle
    process(clk,resetn)
    begin
        if(resetn = '0') then
            D_out <= 0;
        else if(rising_edge(clk)) then
            D_out <= D_out + 1 ;
            if (Cmd = '1') then
                D_out <= 0;
            end if;
        end if;
    end process;

    --Partie combinatoire

    Cmd <= '1' when (D_out = Cst-1 )
           else '0';
    End_Counter <= Cmd;
end behavioral;
```

**6. Ecrivez un fichier de testbench pour tester votre design.**

```

entity tb_counter is
end tb_counter;

architecture behavioral of tb_counter is

    signal resetn      : std_logic := '0';
    signal clk          : std_logic := '0';
    signal End_Counter : std_logic := '0';

    constant nb_loop : integer := 2000;

    -- Les constantes suivantes permette de definir la frequence de l'horloge
    constant hp : time := 5 ns;      --demi periode de 5ns
    constant period : time := 2*hp; --periode de 10ns, soit une frequence de 100MHz

    --Declaration de l'entite a tester
    component counter_unit
    port (
        clk          : in std_logic;
        resetn       : in std_logic;
        End_Counter  : out std_logic
    );
    end component;

begin

    --Affectation des signaux du testbench avec ceux de l'entite a tester
    uut: counter_unit
    port map (
        clk => clk,
        resetn => resetn,
        End_Counter => End_Counter
    );

    --Simulation du signal d'horloge en continue

process
begin

    -- TESTS A EFFECTUER

    -- Compteur jusqu'à 2 seconde avec Reset active
    resetn <= '0';
    for i in 1 to nb_loop loop
        clk <= not clk;
        wait for hp;
        if (nb_loop = 400) then
            assert End_Counter = '0'
            report "End_Counter : test failed, End_coder=0" severity failure;
        end if;
    end loop;



    -- Compteur jusqu'à 2 seconde avec Reset non active
    resetn <= '1';

    for j in 1 to nb_loop loop
        clk <= not clk;
        wait for hp;
        assert End_Counter = '1'
        report "End_Counter : test failed, End_coder=1" severity error;
    end loop;

end process;
end behavioral;

```

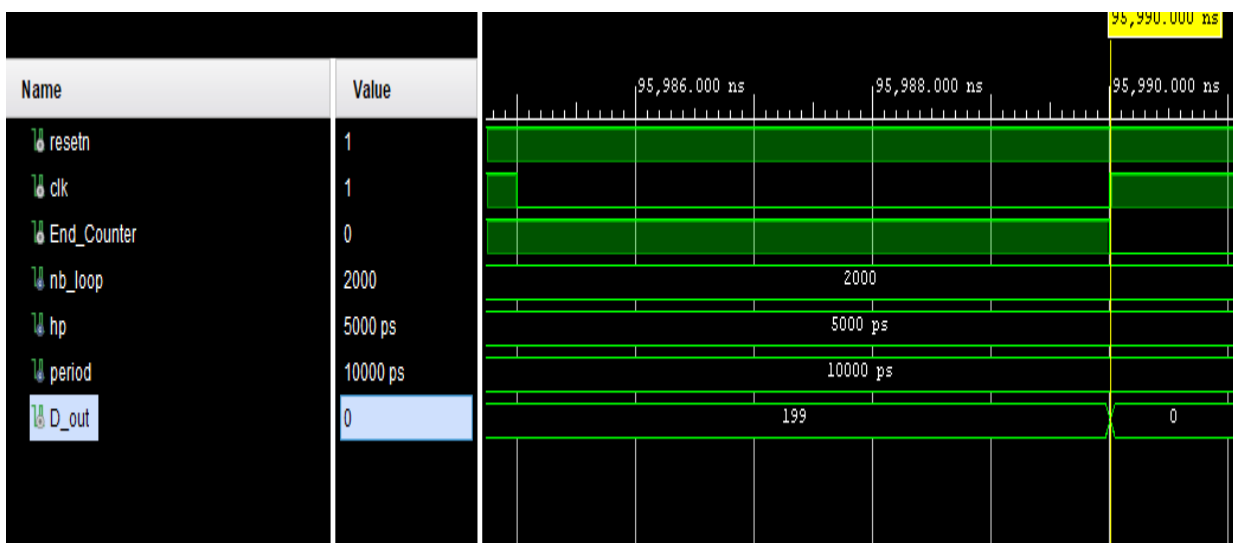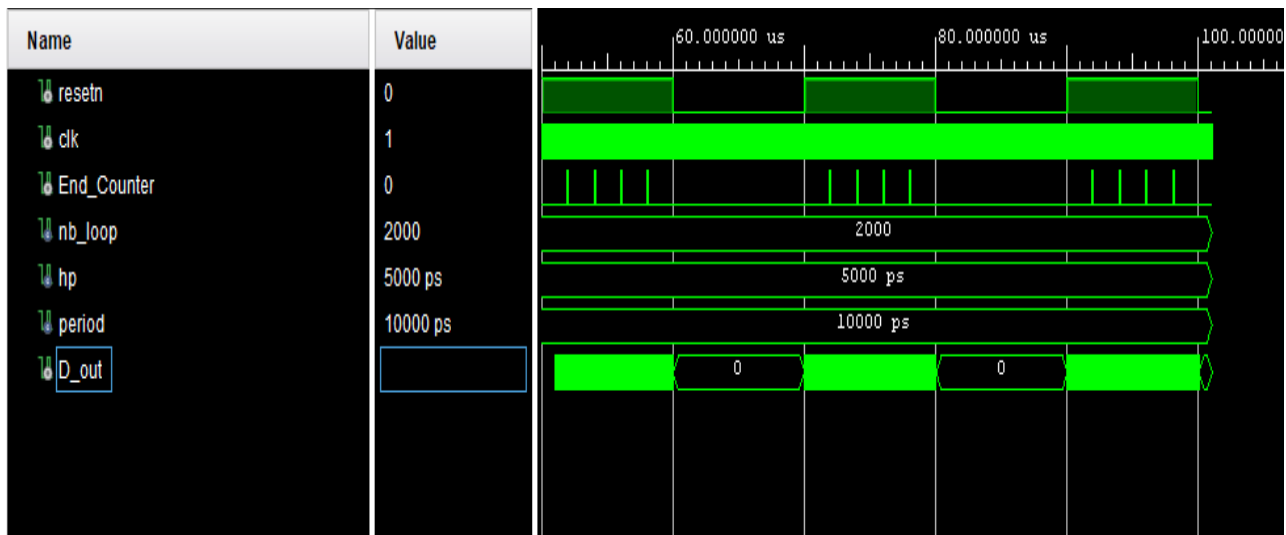7. Lancez une simulation. Que devez-vous observer sur votre chronogramme pour vérifier que votre design est valide ?



On peut voir que lorsque Resetrn=0, on a bien End\_counter à 0 et D\_out à 0 donc le reset fonctionne correctement. Ensuite lorsque Resetrn=1, on a notre D\_Out qui compte, lorsqu'on arrive à 200 cycles d'horloge (Réglage pour la simulation) on a bien End\_counter qui passe à 1 et notre d\_out se réinitialise. On observe bien le comportement que l'on recherche depuis le début.


## 8. Associez une LED avec le signal de teste d'arrêt du compteur. Pour cela, il faudra ajouter une sortie et la relier à une broche d'une LED dans le fichier de contrainte (.xdc). La LED sera alors allumée pendant seulement un coup d'horloge.

```

1  ## This file is a general .xdc for the Cora Z7-07S Rev. B
2  ## To use it in a project:
3  ## - uncomment the lines corresponding to used pins
4  ## - rename the used ports (in each line, after get_ports) according to the top level signal names in the project
5
6  # PL System Clock
7  set_property -dict { PACKAGE_PIN H16  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }]; #IO_L13P_T2_MRCC_35 Sch=sysclk
8  create_clock -add -name sys_clk_pin -period 8.00 -waveform { 0 4 } [get_ports { clk }];#set
9
10 # RGB LEDs
11 set_property -dict { PACKAGE_PIN L15  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { End_Counter }]; #IO_L22N_T3_AD7N_35 Sch=led0_b
12 #set_property -dict { PACKAGE_PIN G17  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led0_g }]; #IO_L16P_T2_35 Sch=led0_g
13 #set_property -dict { PACKAGE_PIN N15  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led0_r }]; #IO_L21P_T3_DQS_AD14P_35 Sch=led0_r
14 #set_property -dict { PACKAGE_PIN G14  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led1_b }]; #IO_0_35 Sch=led1_b
15 #set_property -dict { PACKAGE_PIN L14  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led1_g }]; #IO_L22P_T3_AD7P_35 Sch=led1_g
16 #set_property -dict { PACKAGE_PIN M15  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led1_r }]; #IO_L23N_T3_35 Sch=led1_r
17

```

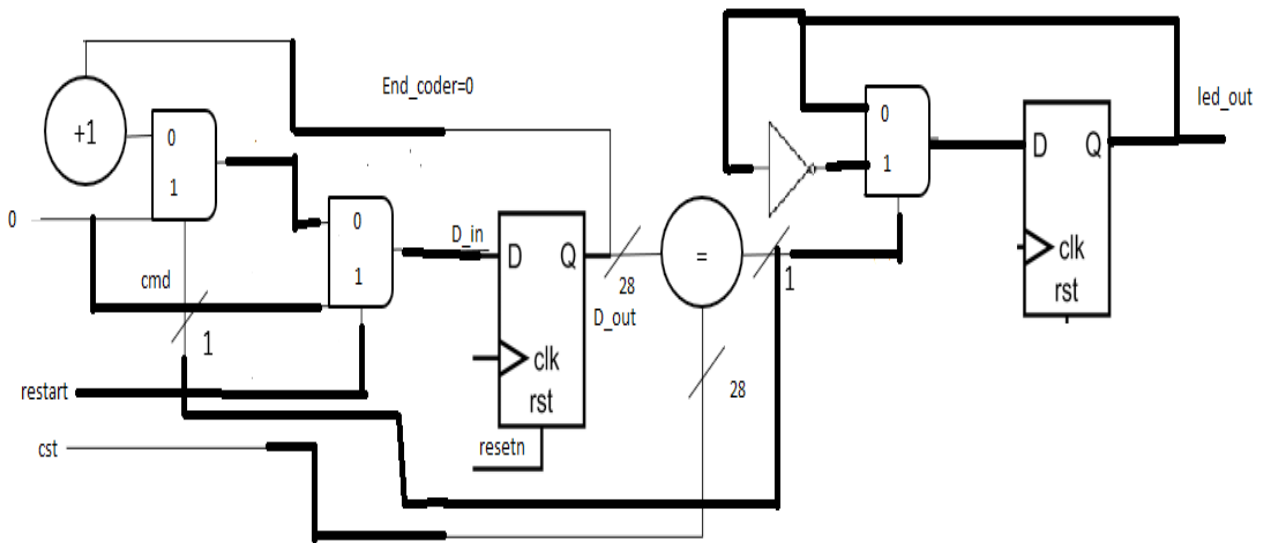**9. Modifiez le schéma RTL du compteur pour ajouter une remise à 0 lorsqu'un signal restart est à 1. Ajoutez la logique nécessaire pour que la LED clignote telle que : allumée 2s, éteinte 2s.**



**10. Faites les mises à jour nécessaires sur le code VHDL pour correspondre au nouveau schéma. Le signal restart sera une entrée du design.**

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.NUMERIC_STD.ALL;

entity counter_unit is
    port (
        clk          : in std_logic;
        resetn       : in std_logic;
        restart      : in std_logic;
        End_Counter  : out std_logic;
        LED_Output   : out std_logic
    );
end counter_unit;

architecture behavioral of counter_unit is

    --Declaration des signaux internes
    constant Cst : positive := 200; --200000000 --s_TimeOut_2s
    signal D_out : positive range 0 to Cst ; --s_Counter_2s --s_Counter_2s
    Signal Cmd   : std_logic := '0';
    Signal s_LED_Output : std_logic := '0';

begin

    --Partie sequentielle
    process(clk,resetn, restart)
    begin
        if(resetn = '0') then
            D_out <= 0;
            s_LED_Output <= '0';
        elsif(rising_edge(clk)) then
            if (restart = '1') then
                D_out <= 0;
                s_LED_Output <= '0';
            else
                D_out <= D_out + 1 ;
                if (Cmd = '1') then
                    D_out <= 0;
                    s_LED_Output <= not(s_LED_Output);
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;

    --Partie combinatoire
    Cmd <= '1' when (D_out = Cst-1 )
        else '0';
    End_Counter <= Cmd;

    LED_Output <= s_LED_Output;

end behavioral;

```

## 11. Associez la nouvelle entrée restart à un bouton

```
# Buttons
set_property -dict { PACKAGE_PIN D20   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { restart }]; #IO_L4N_T0_35 Sch=btn[0]
set_property -dict { PACKAGE_PIN D19   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { btn[1] }]; #IO_L4P_T0_35 Sch=btn[1]
```

## 12. Mettez à jour votre testbench puis vérifier votre design avec une simulation. Quels sont les signaux que vous devez observer ?

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity tb_counter is
end tb_counter;

architecture behavioral of tb_counter is

    signal resetn      : std_logic := '0';
    signal clk         : std_logic := '0';
    signal End_Counter : std_logic := '0';
    signal restart      : std_logic := '0';

    constant nb_loop : integer := 2300;

    -- Les constantes suivantes permette de definir la frequence de l'horloge
    constant hp : time := 5 ns;      --demi periode de 5ns
    constant period : time := 2*hp; --periode de 10ns, soit une frequence de 100MHz

    --Declaration de l'entite a tester
    component counter_unit
    port (
        clk         : in std_logic;
        resetn      : in std_logic;
        restart      : in std_logic;
        End_Counter : out std_logic
    );
    end component;

begin

    --Affectation des signaux du testbench avec ceux de l'entite a tester
    uut: counter_unit
    port map (
        clk => clk,
        resetn => resetn,
        restart => restart,
        End_Counter => End_Counter
    );

    --Simulation du signal d'horloge en continue

process
begin

    -- TESTS A EFFECTUER


    -- Compteur jusqu'à 2 seconde avec Reset active

    for k in 1 to 4 loop
        if (k>=2) then
            restart<='1';
        end if;
        resetn <= '0';
        for i in 1 to nb_loop loop
            clk <= not clk;
            wait for hp;
            if (nb_loop = 400) then
                assert End_Counter = '0'
                report "End_Counter : test failed, End_coder=0" severity failure;
            end if;
        end loop;

    -- Compteur jusqu'à 2 seconde avec Reset non active
    resetn <= '1';


    for j in 1 to nb_loop loop
        clk <= not clk;
        wait for hp;
        assert End_Counter = '1'
        report "End_Counter : test failed, End_coder=1" severity error;
    end loop;
end loop;

end process;
end behavioral;
```

 

Les signaux qu'il est important de surveiller sont : le D\_Out, Led\_Output, le End\_counter et la clk.
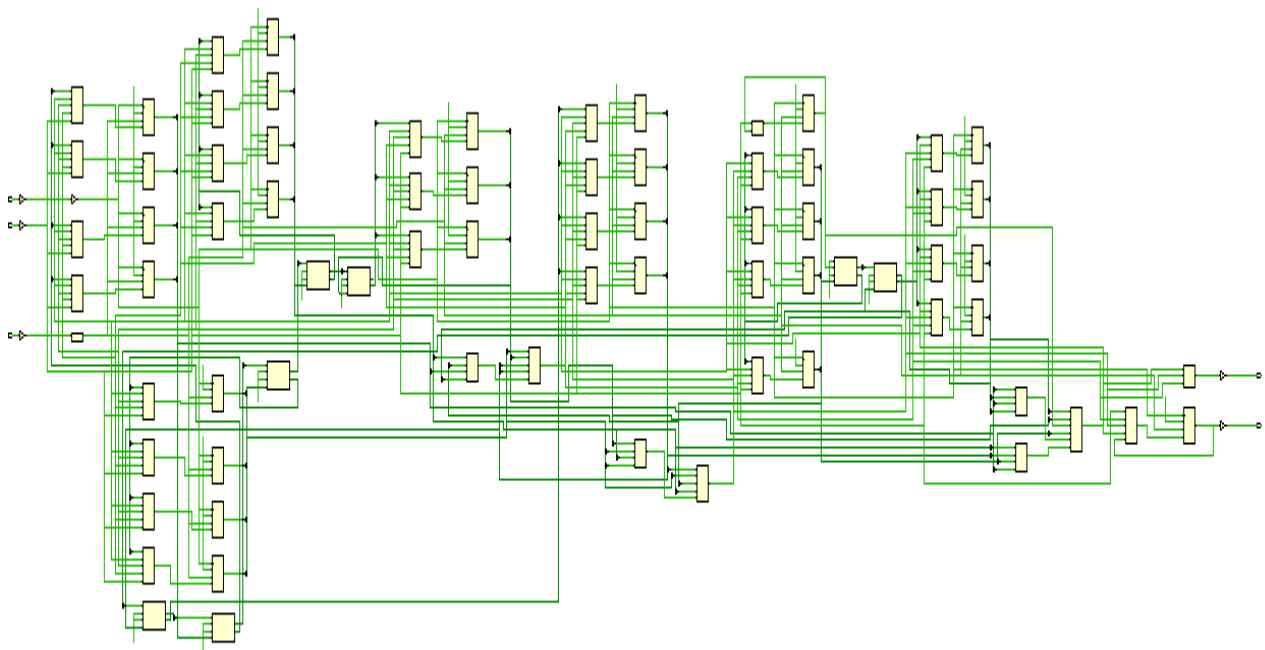
### 13. Exécutez la synthèse puis ouvrez la schématique. Identifiez sur la schématique les différents éléments de votre architecture RTL.



Sur le schéma, on peut voir que nos entrées/sorties correspondent bien à ce que l'on a préparé dans l'architecture. On peut voir que l'on a un registre par bit donc 28 registres pour 28 bits. Lorsque l'on clique sur un registre on peut voir où il est sur notre schéma. On peut voir les entrées à gauche, les sorties à droites. On peut également voir la présence de lut pour la partie combinatoire.

### 14. Ouvrez le rapport de synthèse et relevez les ressources utilisées. Comparez vos résultats avec les résultats attendu selon votre architecture RTL.

```
Detailed RTL Component Info :
+---Adders :
    2 Input    28 Bit    Adders := 1
+---Registers :
    28 Bit    Registers := 1
    1 Bit     Registers := 1
+---Muxes :
    2 Input    28 Bit    Muxes := 2
    2 Input    1 Bit     Muxes := 1
```

On peut voir que l'on a bien un registre par bit soit 28 registres comme dans l'architecture RTL. On a bien 2 Muxes avec 2 entrées et le un adder avec deux entrées. Le Adder permet de faire la comparaison. On a bien la même chose que sur le RTL.

### 15. Ouvrez le Set Up Debug. Placez des sondes sur les signaux à observer que vous avez défini à la question 12

J'ai placé mes sondes sur ma clk, sur end\_counter, sur led\_output et sur mon D\_out.

### 16. Lancez l'implémentation puis étudiez le rapport de timing (vérifiez les violations de set up et de hold et identifiez le chemin critique).

```
-----
| Design Timing Summary
| -----
| -----
```

WNS(ns)	TNS(ns)	TNS Failing Endpoints	TNS Total Endpoints	WHS(ns)	THS(ns)
1.771	0.000	0	3835	0.014	0.000



On peut voir que l'on n'a aucune violation (pas de slack) donc il n'y aura pas de métastabilité.

Le chemin critique :

```
Slack (MET) : 26.174ns (required time - arrival time)
Source:      dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_switch/state_reg[2]/C
              (rising edge-triggered cell FDRE clocked by dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_inst/SERIES7_BSCAN.bscan_inst/TCK {rise@0
Destination: dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_switch/state_temp_reg[2]/D
              (rising edge-triggered cell FDRE clocked by dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_inst/SERIES7_BSCAN.bscan_inst/TCK {rise@0
```
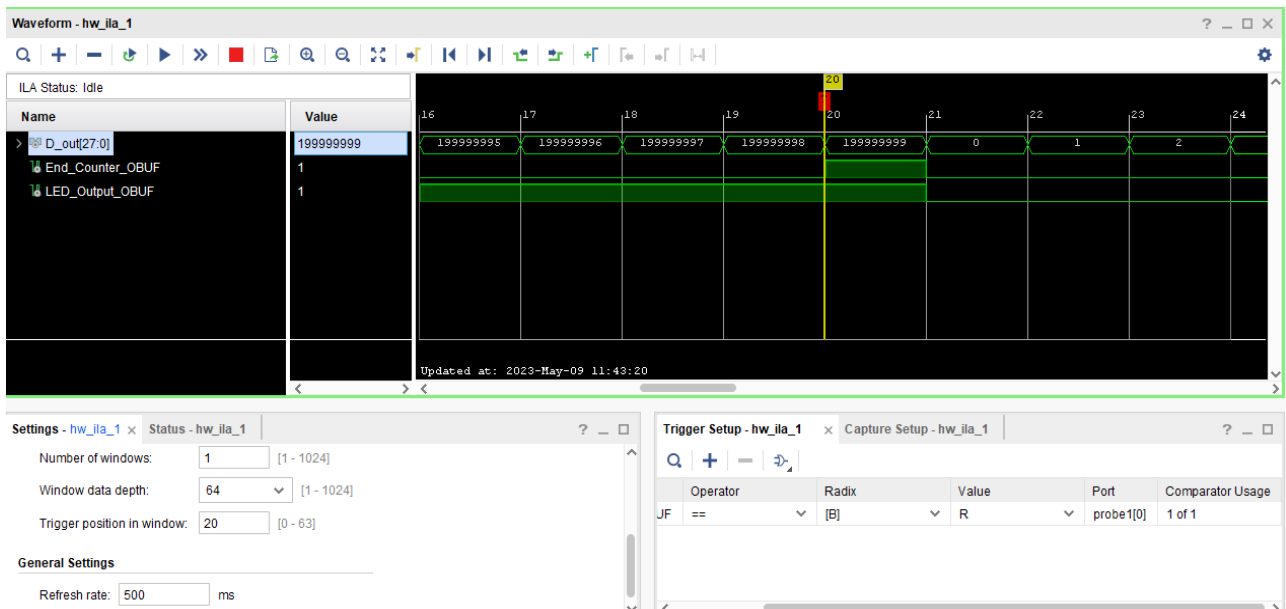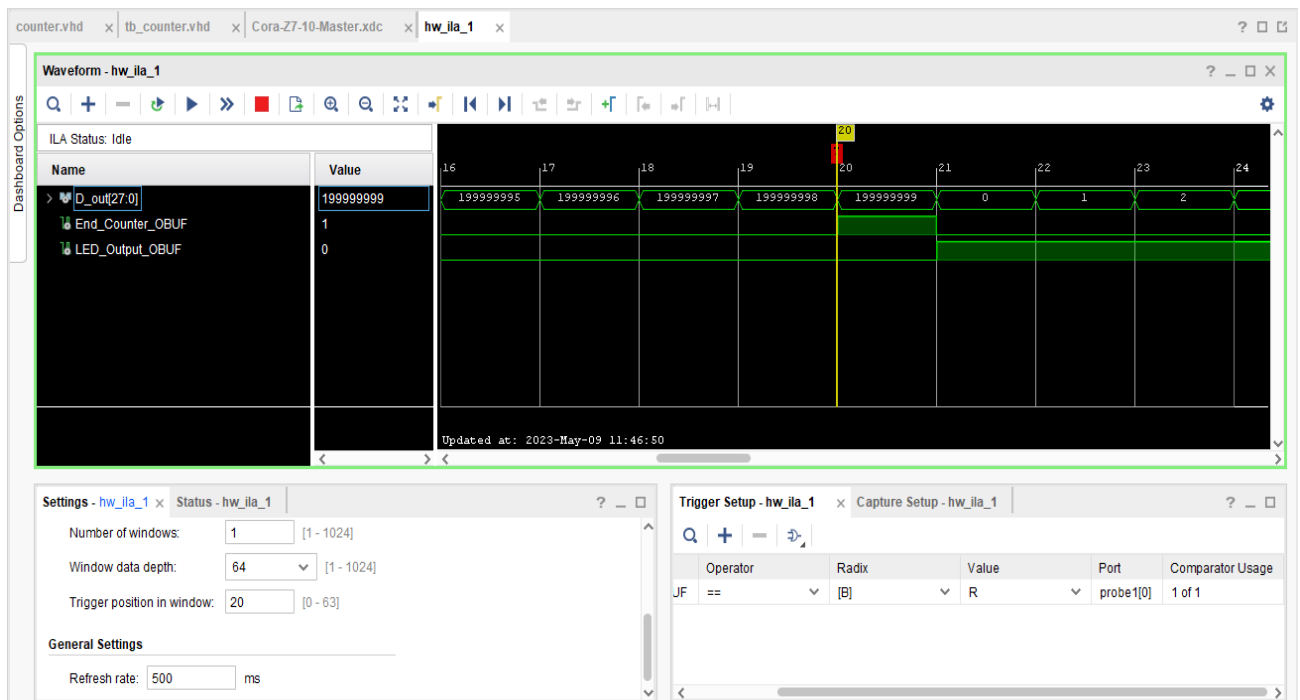
### 17. Générez le bitstream pour observer le système sur carte. Relevez les résultats de la ILA.





On peut voir qu'à chaque front de end counter notre led change d'état, de plus on peut voir que notre compteur compte bien jusqu'à 200000000 donc qu'on attend bien les 2 secondes.